

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2 HỆ THỐNG ĐO NHỊP TIM

GVHD: PGS. TS. Hà Hoàng Kha

Sinh viên: Lê Tuấn Thành

MSSV: 2012046

NỘI DUNG



- 1. Giới thiệu tổng quan đề tài
- 2. Nhiệm vụ đề tài
- 3. Đặc tả hệ thống
- 4. Thiết kế phần cứng
- 5. Phát triển phần mềm
- 6. Kết quả thực hiện
- 7. Kết luận và hướng phát triển

1. Giới thiệu tổng quan



Sức khoẻ là một yếu tố đóng vai trò quan trọng, là cơ sở để con người có thể làm mọi việc hằng ngày trong cuộc sống.

Đề tài tập trung vào lĩnh vực y tế cụ thể là đo nhịp tim. Người dùng có thể sử dụng để phân tích, chuẩn đoán một số vấn đề về tim mạch hoặc độ bão hoà oxi trong máu



2. Nhiệm vụ đề tài



1. Tìm hiểu về nguyên lý, ứng dụng của hệ thống.

2. Tìm hiểu về vi xử lý và các thiết bị ngoại vi của hệ thống.

3. Thiết kế mạch nguyên lý, xây dựng testboad.

4. Thực hiện thiết kế mạch in PCB.


5. Xây dựng giải thuật và lập trình trên STM32CubeIDE.


6. Đo đạc, đánh giá các thông số của mạch và kết luận.

Nội dung

3. Đặc tả hệ thống



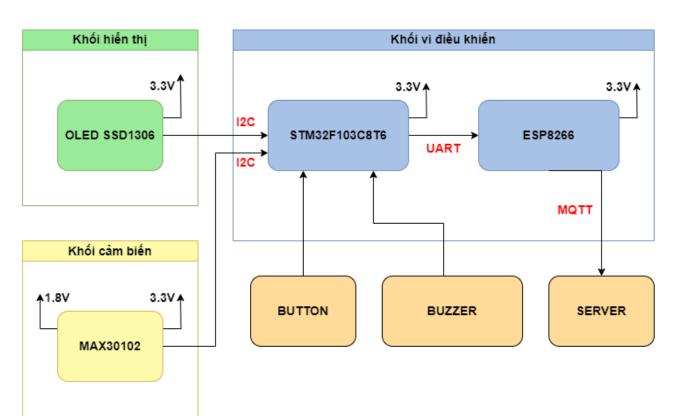


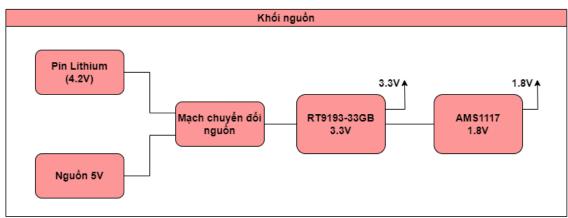

Sơ đồ khối chi tiết




4.1. Mạch nguồn

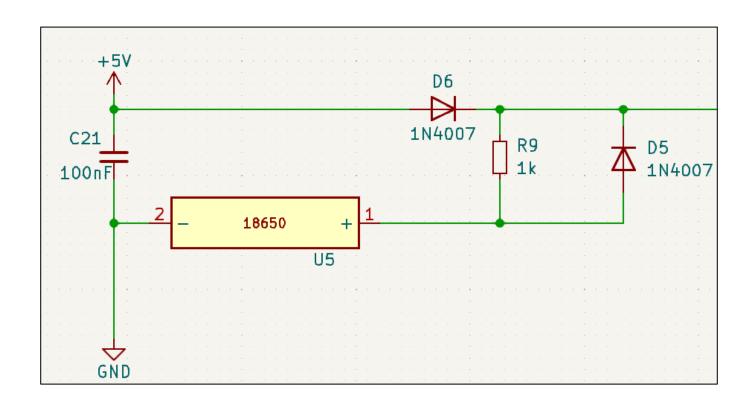

Sơ đồ nguyên lý mạch chuyển đổi cấp nguồn cho hệ thống




4.1. Mạch nguồn

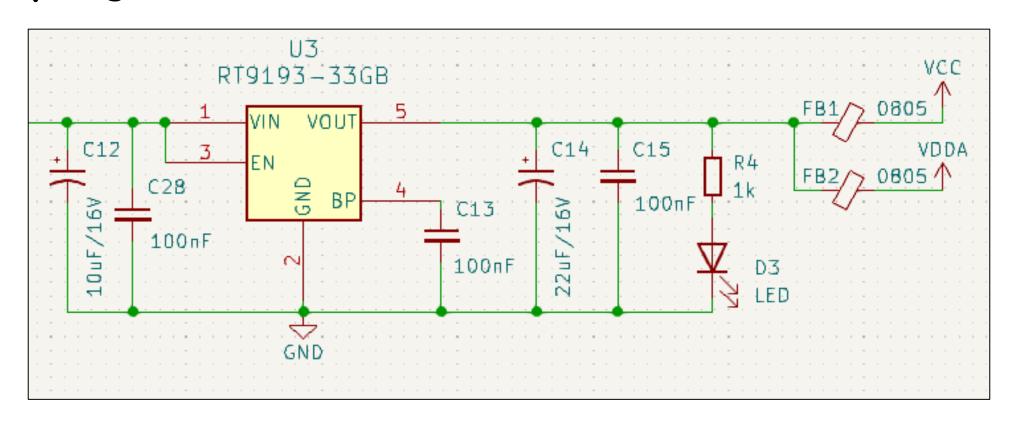

Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn 3.3V



4.1. Mạch nguồn

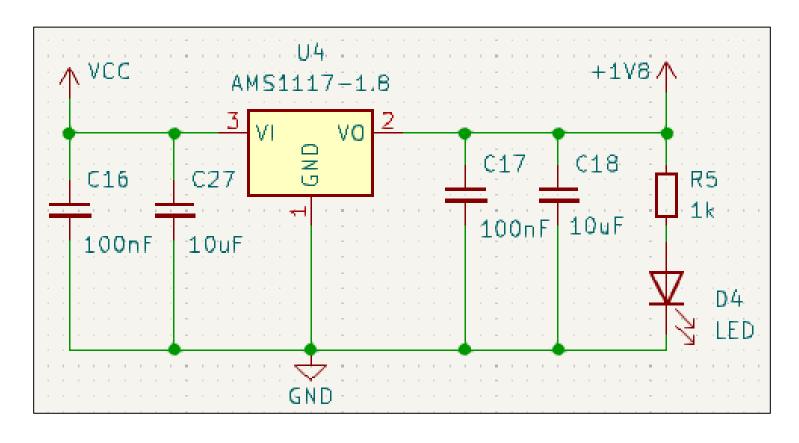


Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn 1.8V




4.2. Khối vi điều khiển

Thuộc tính	Giá trị
Họ IC	ARM Cortex M3
Tần số hoạt động	72MHz
Giao tiếp	CANbus, I2C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB
Điện áp cấp	2 V ~ 3.6 V
Bộ nhớ	64K Byte Flash, 20K Byte SRAM

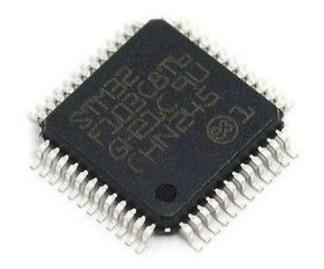



4.2. Khối vi điều khiển

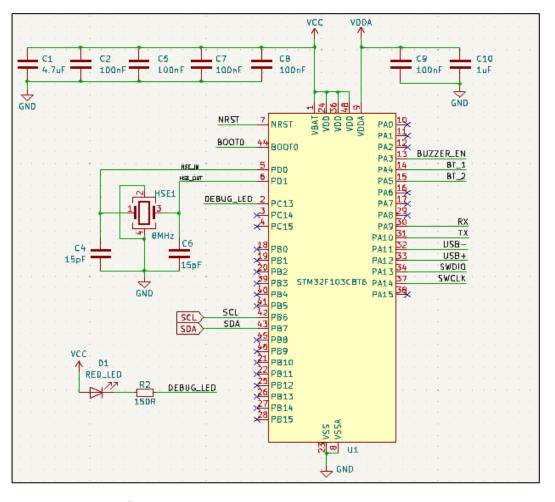


Sơ đồ nguyên lý STM32F103C8T6



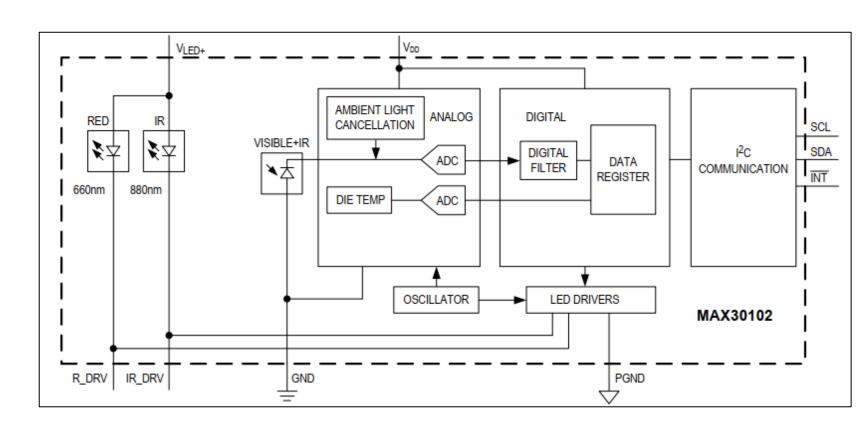4.3. Khối cảm biến


- Đây là IC có chức năng
 đo nhịp tim và độ bão
 hoà oxi trong máu
- Tích hợp 2 LED đỏ và hồng ngoại



Khối chức năng IC MAX30102




4.3. Khối cảm biến

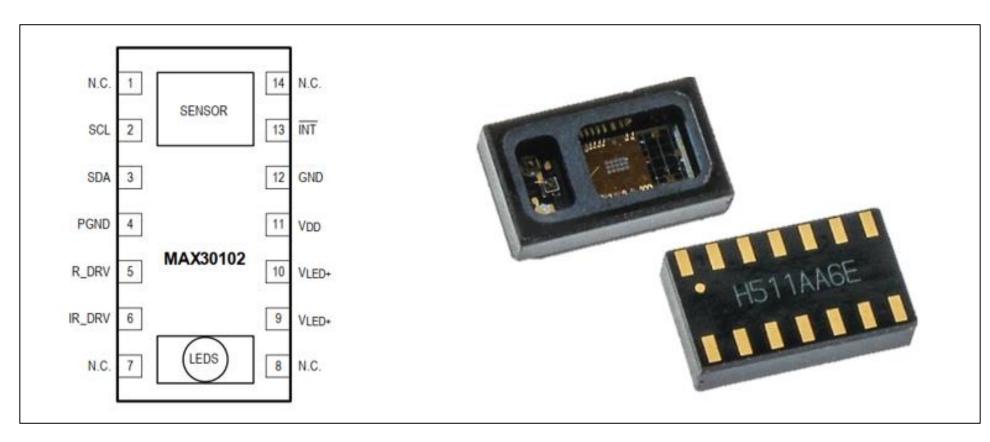

Cấu hình chân chức năng của IC MAX30102




4.3. Khối cảm biến

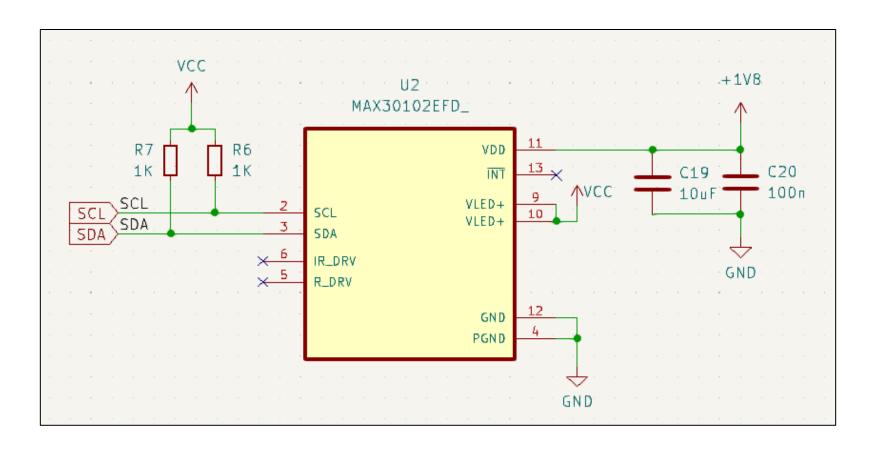


Sơ đồ nguyên lý khối cảm biến IC MAX30102



4.4. Thiết kế bố trí linh kiện (layout)

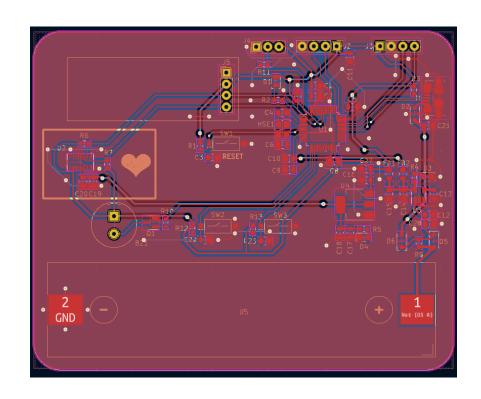


Layout mặt trước

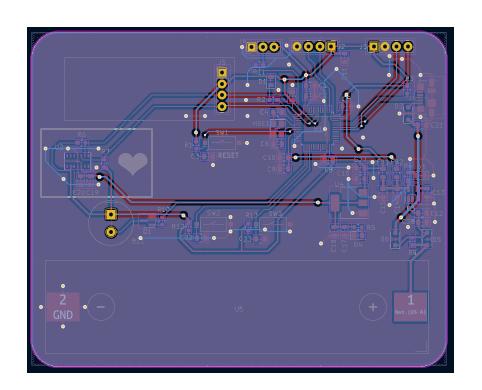

Layout mặt dưới



4.4. Thiết kế bố trí linh kiện (layout)

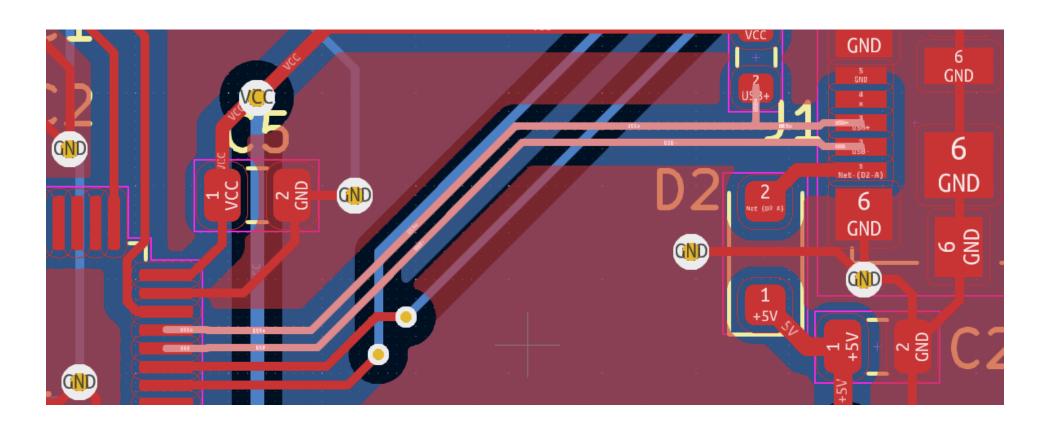

Đường dây vi sai (differential pair) cho 2 đường dây tín hiệu



Thực hiện cấu hình trên phần mềm STM32CubeIDE bằng ngôn ngữ lập trình C.


YÊU CẦU

Xây dựng lưu đồ giải thuật

Hoàn thiện chương trình dựa trên lưu đồ giải thuật

Kiểm chứng, so sánh kết quả thuật toán




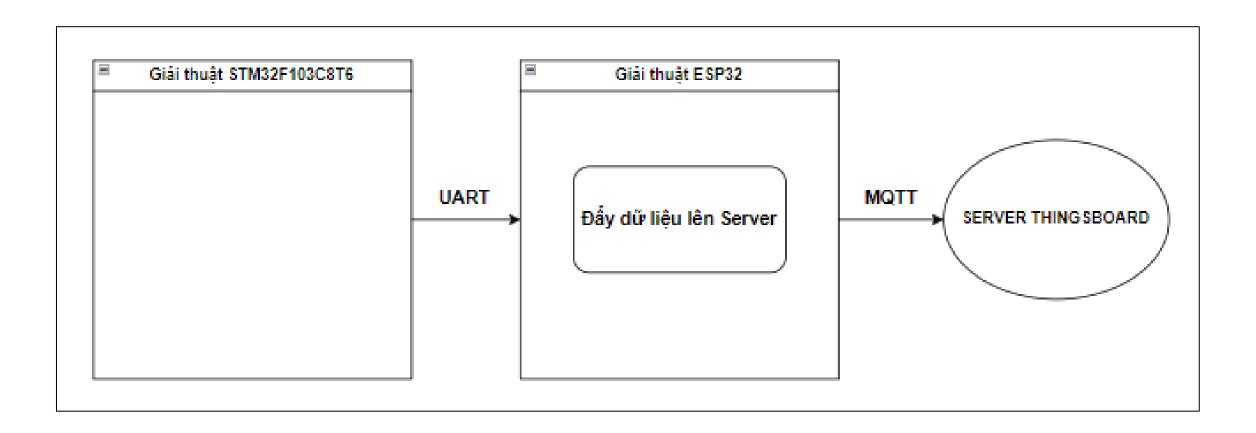

Sơ đồ giải thuật chính


BK TP.HCM

5.1. Giải thuật trên STM32F103C8T6

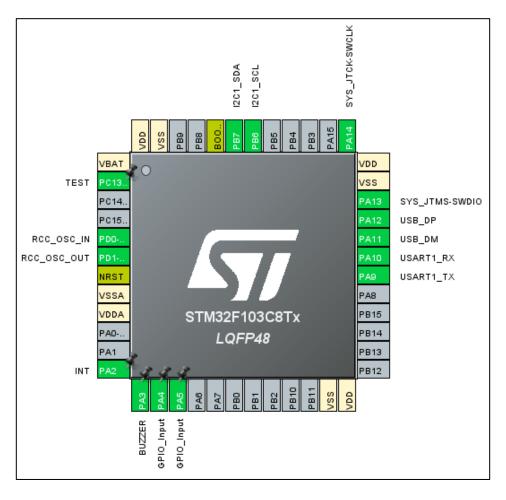




5.1. Giải thuật trên STM32F103C8T6

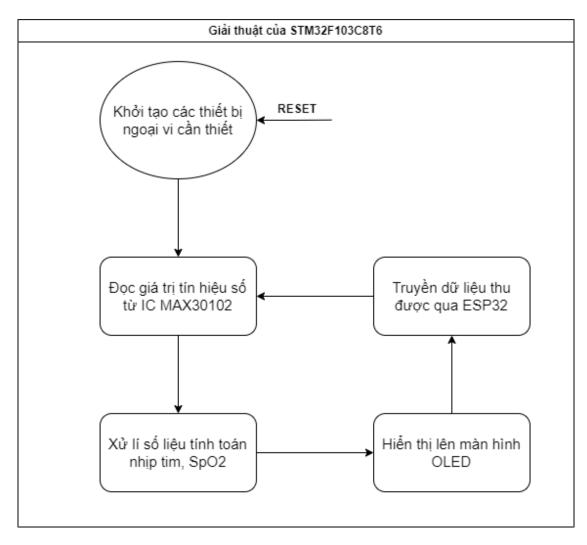




5.1. Giải thuật trên ESP8266

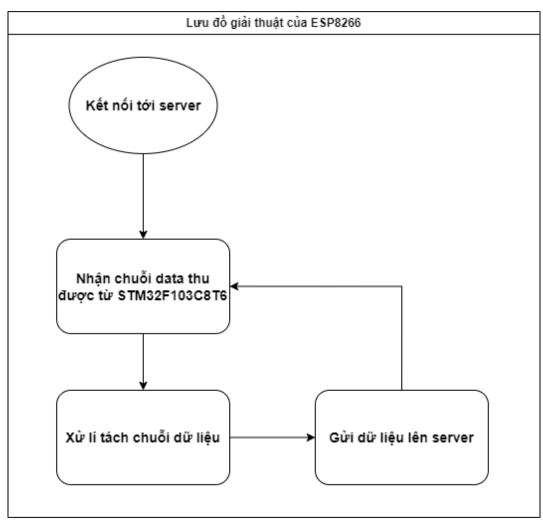



6.1. Kết quả phần cứng

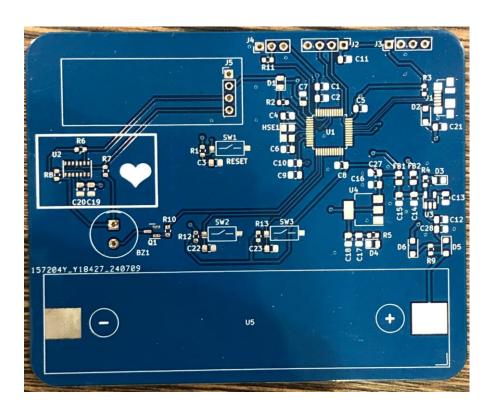


Mạch PCB trước khi hàn linh kiện




Mạch PCB sau khi hoàn thiện



6.2. Kết quả phần mềm

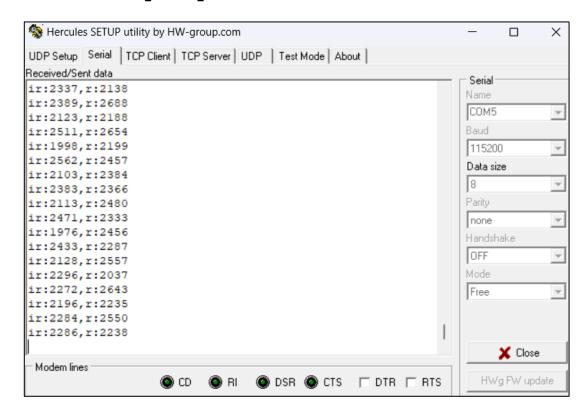

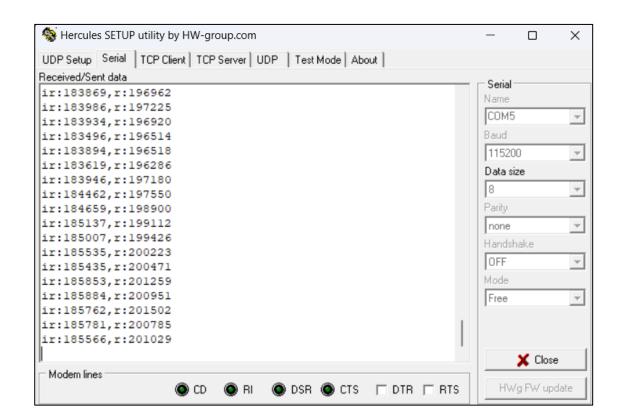


Tín hiệu số thu được khi chưa đặt tay

Tín hiệu số thu được khi đặt tay



6.2. Kết quả phần mềm

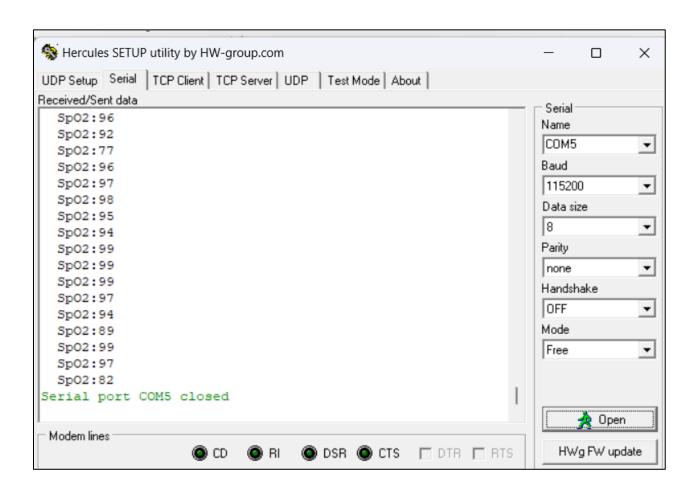


Giá trị nồng độ SpO2 thu được



6.2. Kết quả phần mềm



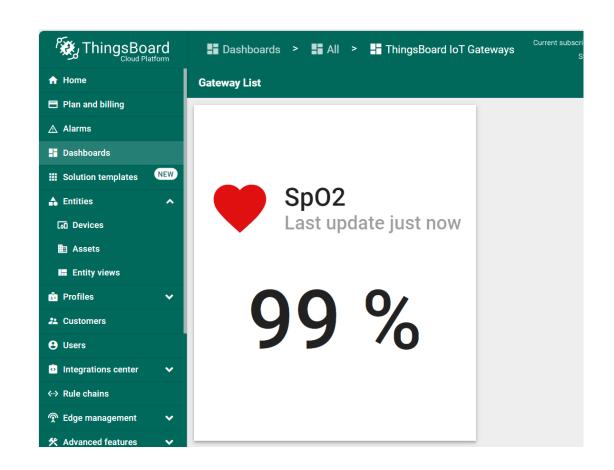

Giá trị hiển thị trên mạch

Giá trị hiển thị trên Thingsboard server

6. Kết luận và hướng phát triển



Nhìn chung, đề tài đã hoàn thành đa phần các nhiệm vụ đã được đề ra trước đó bao gồm:

- Tìm hiểu về nguyên lý và các linh kiện sử dụng
- Thiết kế mạch nguyên lý và mạch in PCB
- Lập trình phần mềm tính toán và hiển thị nồng độ SpO2
- Truyền dữ liệu lên server

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Các mối hàn chưa được đẹp, mối hàn cổng USB và MAX30102 bị hư nên phải dung module thay thế
- Chưa lập trình xử lý được dữ liệu nhịp tim bằng STM32F103C8T6

6. Kết luận và hướng phát triển



Hướng phát triển:

- Sử dụng phương pháp đo điện tim thay vì quang học để dữ liệu đo được nhận được chính xác hơn. Có thể vẽ sơ đồ điện tim để phát hiện thêm nhiều bệnh khác liên quan.
- Kết hợp thiết kế web hoặc mobile app để người dùng dễ dàng quan sát



CẢM ƠN THẦY ĐÃ LẮNG NGHE!